

# VE215 2022Fall Assignment 8


Due Date: 23:59, Dec.11, 2022

## Exercise 8.1 (30%)

For the circuit shown below, find the transfer function

(a) (15%)  $I_0(\omega)/I_s(\omega)$ , and its zeros and poles.

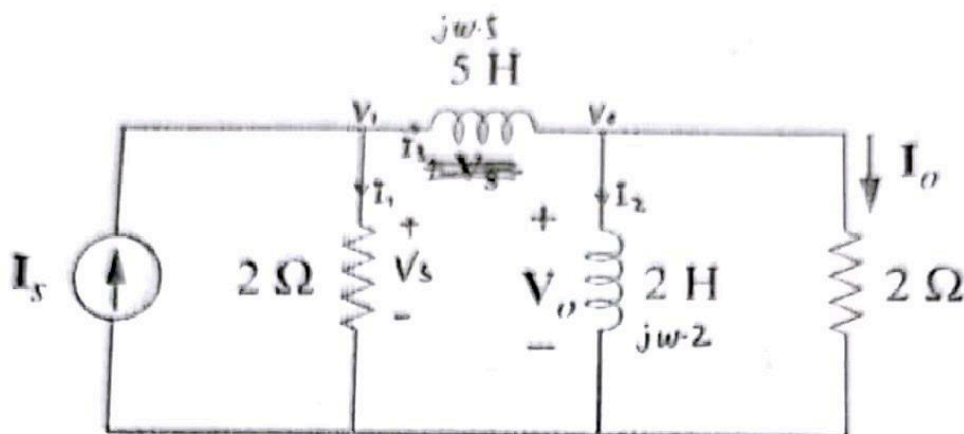(b) (15%)  $V_s(\omega)/V_0(\omega)$ , and its zeros and poles.



(a)

$$\begin{cases} \frac{V_1}{5\omega j} = I_1 \\ \frac{V_0}{2\omega j} = I_2 \end{cases}$$

$$\therefore I_2 = \frac{V_0}{2\omega j} = \frac{2I_0}{2\omega j} = \frac{I_0}{\omega j}$$

$$I_3 = I_2 + I_0 = I_0 \left(1 + \frac{1}{j\omega}\right)$$

$$\therefore V_1 = j\omega 5 I_3 + V_0 = 5\omega j I_0 \left(1 + \frac{1}{j\omega}\right) + 2I_0 = (5\omega j + 7)I_0$$

$$I_1 = \frac{V_1}{2} = \frac{7+5\omega j}{2} I_0$$

$$\therefore I_s = I_1 + I_3 = \frac{5\omega^2 + j\omega \cdot 9 + 2}{j\omega \cdot 2} I_0$$

$$\therefore \frac{I_0(\omega)}{I_s(\omega)} = \frac{j\omega \cdot 2}{5(j\omega)^2 + j\omega \cdot 9 + 2} = \frac{2s}{5s^2 + 9s + 2} \quad (s=j\omega) \quad (5')$$

$$\therefore \text{Zeros: } 2s=0 \quad \therefore s=0 \quad \therefore z=0 \quad (5')$$

$$\text{Poles: } 5s^2 + 9s + 2 = 0 \quad \therefore s = \frac{-9 \pm \sqrt{41}}{10} \quad \therefore p_1 = -0.2597, p_2 = -1.5403 \quad (5')$$

(b)  $V_s = 2I_1 = (7+5j\omega)I_0$

$$\therefore \frac{V_s(\omega)}{I_s(\omega)} = \frac{(7+5j\omega)I_0}{\frac{5\omega^2 + 9j\omega + 2}{j\omega \cdot 2} I_0} = \frac{2j\omega(7+5j\omega)}{-5\omega^2 + 9j\omega + 2}$$

$$= \frac{2s(7+5s)}{5s^2 + 9s + 2} \quad (s=j\omega) \quad (5')$$

$$\therefore \text{Zeros: } 5s(7+5s)=0 \quad \therefore z_1=0, z_2=-\frac{7}{5} \quad (5')$$

$$\text{Poles: } 5s^2 + 9s + 2 = 0$$

$$\therefore p_1 = -0.2597, p_2 = -1.5403 \quad (5')$$

来自 扫描全能王免费版



手机上的文档、证件扫描识别利器



扫描快速下载到智能设备
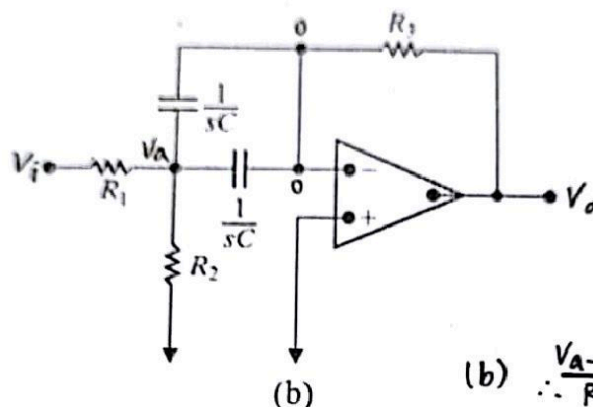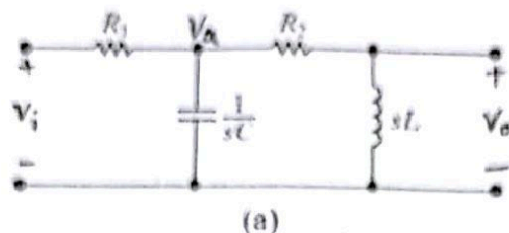
## Exercise 8.2 (30%)

Find  $H(s) = V_o(s)/V_i(s)$ , where  $s = j\omega$  in both circuits. Assume that  $R_1 = R_2 = R_3 = 100\Omega$ ,  $L = 1H$  and  $C = 1mF$  for (a) and (b).



$$\begin{aligned} \therefore \frac{V_a - V_i}{R_1} + sC V_a + \frac{V_a}{R_2 + sL} &= 0 \\ \therefore V_a &= \frac{(R_2 + sL)V_i}{R_1 LCs^2 + (R_1 R_2 C + L)s + (R_1 + R_2)} \\ \therefore V_o &= \frac{sL}{R_2 + sL} V_a \\ \therefore V_o &= \frac{sL V_i}{R_1 LCs^2 + (L + R_1 R_2 C)s + (R_1 + R_2)} \\ \therefore H(s) &= \frac{V_o}{V_i} = \frac{sL}{R_1 LCs^2 + (R_1 + R_2) + (L + R_1 R_2 C)s} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \therefore H(j\omega) &= \frac{j\omega L}{[(R_1 + R_2) - R_1 L \omega^2] + j\omega(L + R_1 R_2 C)} = \frac{j\omega}{200 - 0.1\omega^2 + j\omega \cdot 11} \quad (15') \end{aligned}$$

$$(b) \quad \frac{V_a - V_i}{R_1} + \frac{V_a}{R_2} + V_a sC + V_a sC = 0$$

$$(0 - V_a)sC + (0 - V_a)sC + \frac{0 - V_o}{R_3} = 0$$

$$\therefore V_a = \frac{R_2 V_{in}}{2R_1 R_2 C s + R_1 + R_2}$$

$$V_a = -\frac{V_o}{2R_3 C s}$$

$$\therefore H(s) = \frac{V_o}{V_i} = \frac{-2R_2 R_3 C s}{2R_1 R_2 C s + R_1 + R_2}$$

$$H(j\omega) = \frac{-j\omega \cdot 20}{200 + j\omega \cdot 20} = \frac{-j\omega}{10 + j\omega} \quad (15')$$




Exercise 8.3 (40%)

Obtain the Bode plots ( $H - \omega$  and  $\phi - \omega$  relationship) for

$$(a) H(j\omega) = \frac{0.1(20 + j\omega)}{j\omega(5 + j\omega)}$$


$$(b) H(j\omega) = \frac{100(1 + j\omega)}{j\omega(-\omega^2 + 10j\omega + 25)}$$

(a)

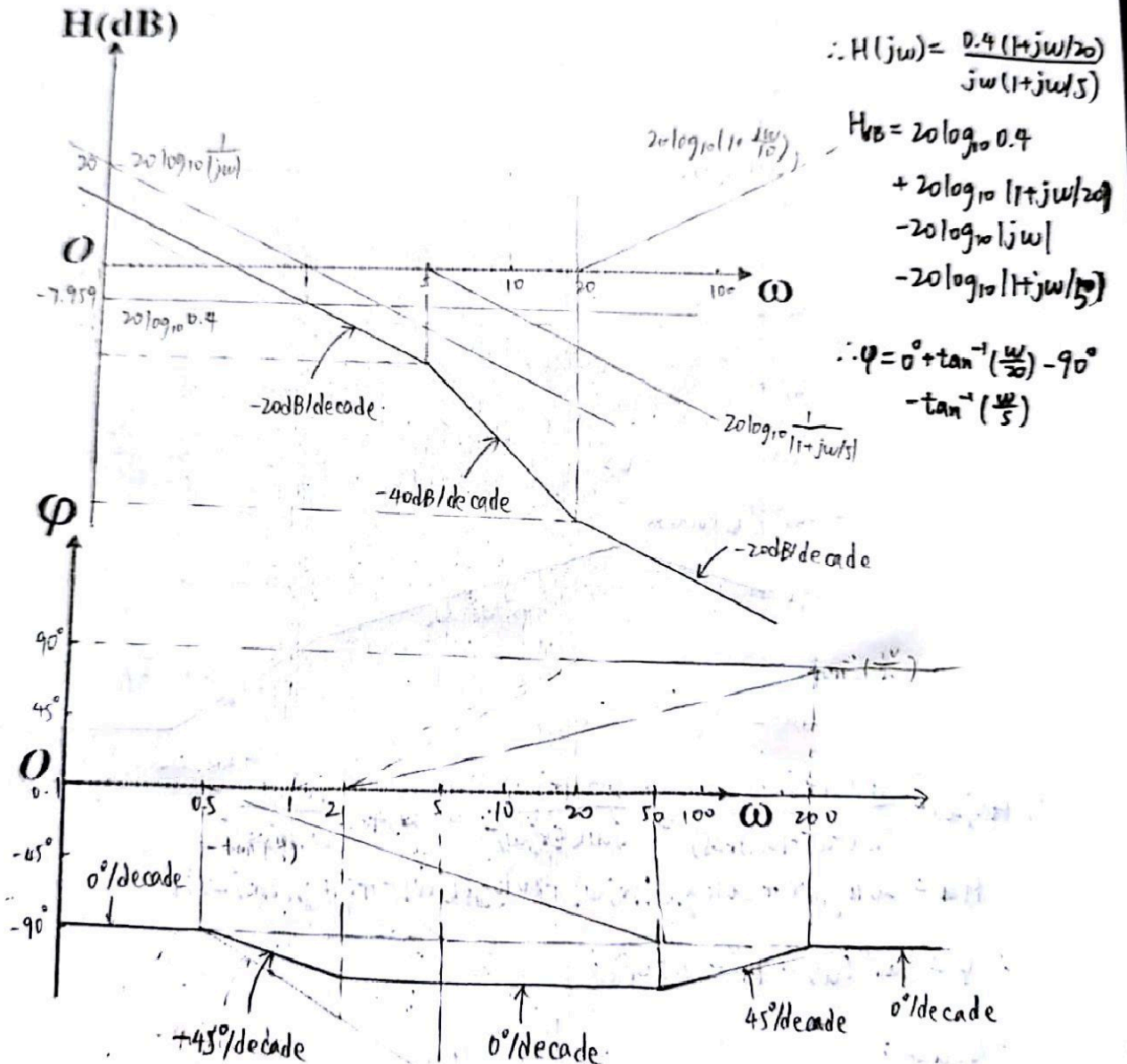




$H(\text{dB})$

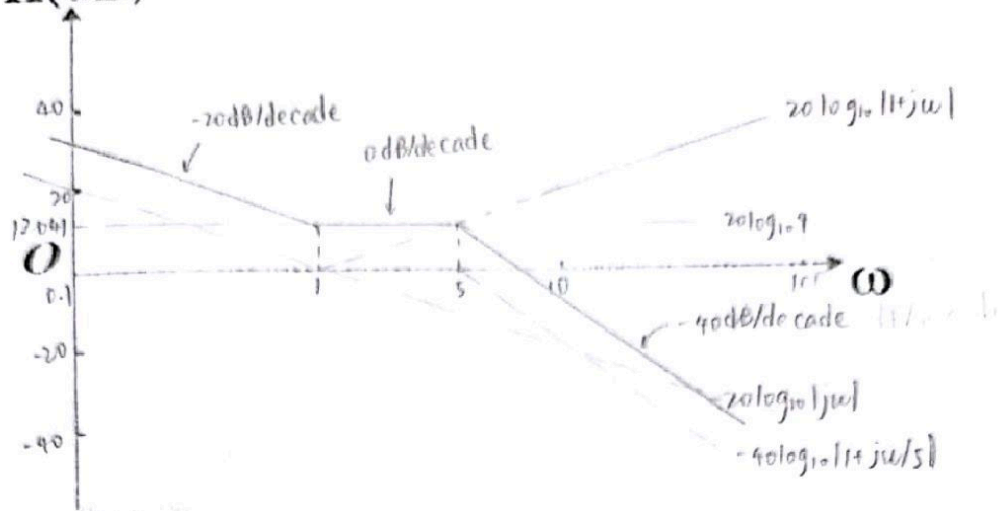

$\phi$

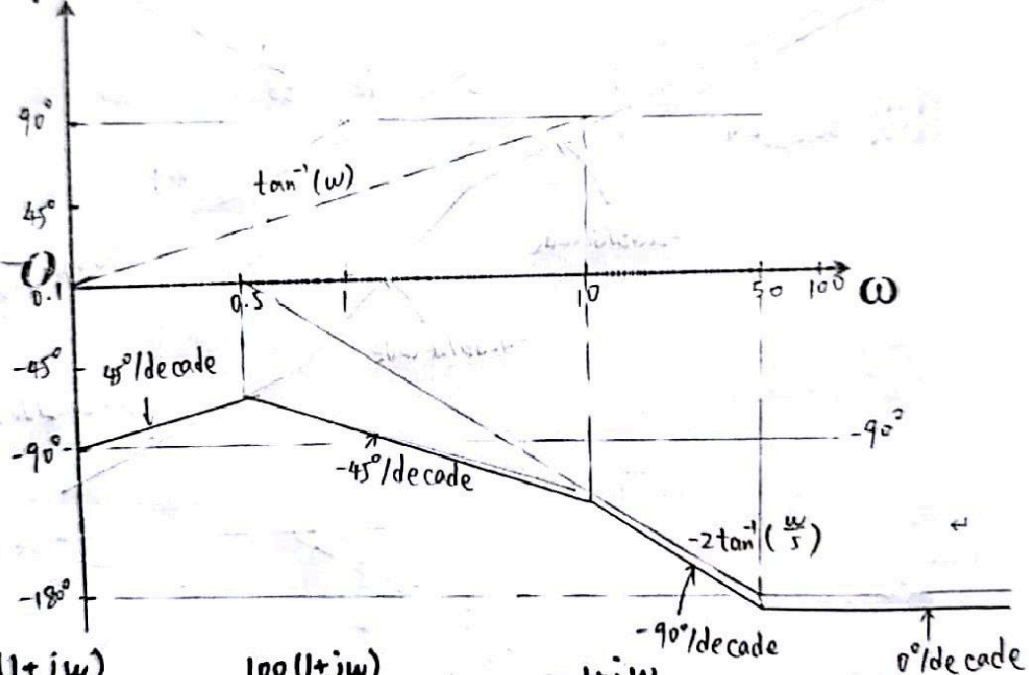

$$\therefore H(j\omega) = \frac{100(1+j\omega)}{j\omega(-\omega^2 + j\omega + 25)} = \frac{100(1+j\omega)}{j\omega(5+j\omega)^2} = 20 \cdot 4 \cdot \frac{1+j\omega}{j\omega(1+j\omega/5)^2}$$

$$H_{dB} = 20 \log_{10} 4 + 20 \log_{10} |1+j\omega| - 20 \log_{10} |j\omega| - 40 \log_{10} |1+j\omega/5|$$

$$\therefore \phi = \tan^{-1}(\omega) - 90^\circ - 2 \tan^{-1}\left(\frac{\omega}{5}\right)$$

• Notice:

- Lines (1 wrong -3')
- Slopes /  $\phi$ -coordinate &  $H$ -coordinate (miss 1 -2')
- $\omega$ -coordinate (miss 1 -2')

来自 扫描全能王免费版

手机上的文档、证件扫描识别利器



扫描快速下载智能设备