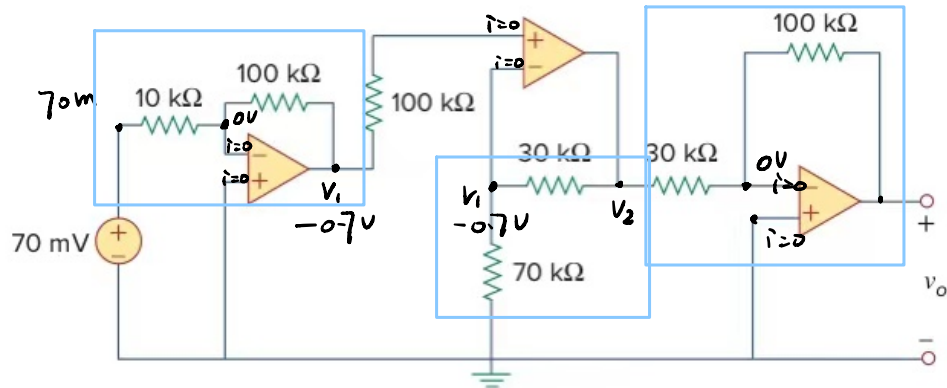


# VE215 2022Fall Assignment 3

Due Date: 23:59, October 30th, 2022

## Exercise 3.1 (30%)

Find  $v_o$  in the following op amp circuit.



Assume  $v_1, v_2$

$$\text{KCL: } \frac{0 - 70\text{mV}}{10\text{k}\Omega} + \frac{0 - v_1}{100\text{k}\Omega} = 0 \Rightarrow v_1 = -700\text{mV} = -0.7\text{V}$$

10'

$$\text{KCL: } \frac{v_1 - v_2}{30\text{k}\Omega} + \frac{v_1 - 0}{70\text{k}\Omega} = 0 \Rightarrow v_2 = -1\text{V}$$

10'

$$\text{KCL: } \frac{0 - v_2}{30\text{k}\Omega} + \frac{0 - v_o}{100\text{k}\Omega} = 0 \Rightarrow v_o = \frac{10}{3}\text{V}$$

10'

# VE215 2022Fall Assignment 3


## Exercise 3.2 (30%)

A four-bit  $R - 2R$  ladder digital-to-analog converter is shown below.

(a) (10%) Show that the output voltage is given by

$$-V_o = R_f \left( \frac{V_1}{2R} + \frac{V_2}{4R} + \frac{V_3}{8R} + \frac{V_4}{16R} \right)$$

(b) (10%) if  $R_f = 12k\Omega$  and  $R = 10k\Omega$ , find  $|V_o|$  for  $[V_1V_2V_3V_4]=[1001]$  and  $[V_1V_2V_3V_4]=[1010]$ .

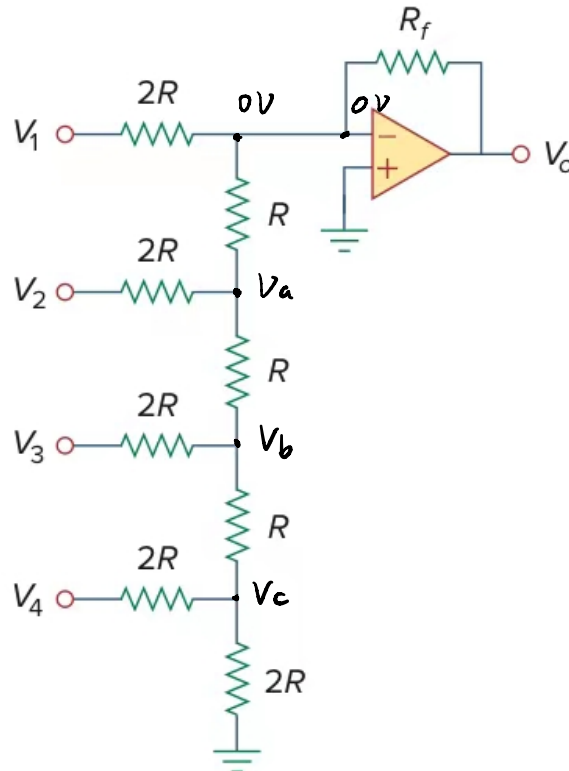

(20')

$$(a) \quad \frac{0-V_1}{2R} + \frac{0-V_o}{R_f} + \frac{0-V_a}{R} = 0$$

$$\Rightarrow V_o = \frac{R_f}{2R} (-V_1 - 2V_a)$$

4'

$$\frac{V_a-V_2}{2R} + \frac{V_a-0}{R} + \frac{V_a-V_b}{R} = 0$$

$$\Rightarrow V_a = \frac{1}{5} (V_2 + 2V_b)$$

4'

$$\frac{V_b-V_3}{2R} + \frac{V_b-V_a}{R} + \frac{V_b-V_c}{R} = 0$$

$$\Rightarrow V_b = \frac{1}{5} (2V_a + 2V_c + V_3)$$

4'

$$\frac{V_c-V_4}{2R} + \frac{V_c-V_b}{R} + \frac{V_c-0}{2R} = 0$$

$$\Rightarrow V_c = \frac{1}{2} V_b + \frac{1}{4} V_4$$

4'

Hence

$$V_b = \frac{1}{5} (2V_a + V_b + \frac{1}{2} V_4 + V_3) \Rightarrow V_b = \frac{1}{2} V_a + \frac{1}{4} V_3 + \frac{1}{8} V_4$$

$$V_a = \frac{1}{5} (V_2 + V_a + \frac{1}{2} V_3 + \frac{1}{4} V_4) \Rightarrow V_a = \frac{1}{4} V_2 + \frac{1}{8} V_3 + \frac{1}{16} V_4$$

$$V_o = \frac{R_f}{2R} (-V_1 - \frac{1}{2} V_2 - \frac{1}{4} V_3 - \frac{1}{8} V_4) \Rightarrow -V_o = R_f \left( \frac{V_1}{2R} + \frac{V_2}{4R} + \frac{V_3}{8R} + \frac{V_4}{16R} \right)$$

4'

## VE215 2022Fall Assignment 3


### Exercise 3.2 (30%)

A four-bit  $R - 2R$  ladder digital-to-analog converter is shown below.

(a) (15%) Show that the output voltage is given by

$$-V_o = R_f \left( \frac{V_1}{2R} + \frac{V_2}{4R} + \frac{V_3}{8R} + \frac{V_4}{16R} \right)$$

(b) (15%) if  $R_f = 12k\Omega$  and  $R = 10k\Omega$ , find  $|V_o|$  for  $[V_1 V_2 V_3 V_4] = [1001]$  and  $[V_1 V_2 V_3 V_4] = [1010]$ .

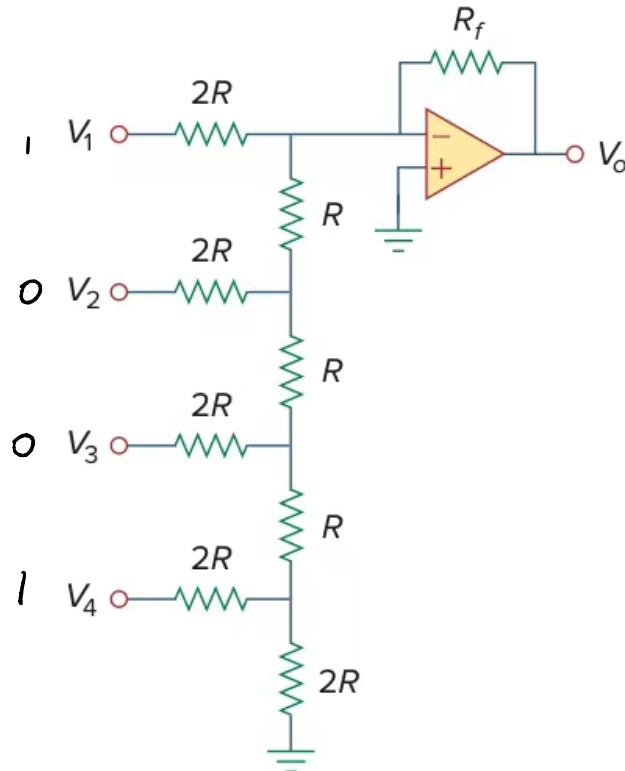

(b)  $[V_1 V_2 V_3 V_4] = [1001]$

$$|V_o| = \frac{12k\Omega}{10k\Omega} \times \left( \frac{1}{2} + \frac{0}{4} + \frac{0}{8} + \frac{1}{16} \right) = \frac{27}{40} V$$

5'

$[V_1 V_2 V_3 V_4] = [1010]$

$$|V_o| = \frac{12k\Omega}{10k\Omega} \times \left( \frac{1}{2} + \frac{0}{4} + \frac{1}{8} + \frac{0}{16} \right) = \frac{3}{4} V$$

5'

## VE215 2022Fall Assignment 3

### Exercise 3.3 (20%)

The voltage across a 50-mH inductor is given by

$$v(t) = [5e^{-2t} + 2t + 4]V$$

for  $t > 0$ .

Determine the current  $i(t)$  through the inductor. Assume that  $i(0) = 0A$ .

$$L \frac{di}{dt} = [5e^{-2t} + 2t + 4]V \quad 5'$$

$$i(0) = 0A$$

$$\frac{di}{dt} = 20[5e^{-2t} + 2t + 4]$$

$$i(t) - \underset{0}{i(0)} = \int_0^t 100e^{-2k} dk + \int_0^t 40k dk + \int_0^t 80 dk \quad 5'$$




$$\Rightarrow i(t) = [-50e^{-2t} + 50 + 20t^2 + 80t]A$$

$$= [-50e^{-2t} + 20t^2 + 80t + 50]A \quad 10'$$


# VE215 2022Fall Assignment 3
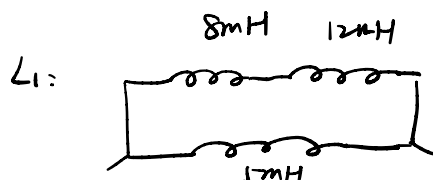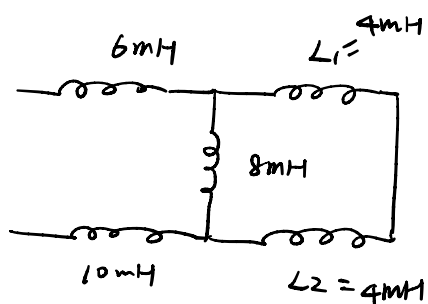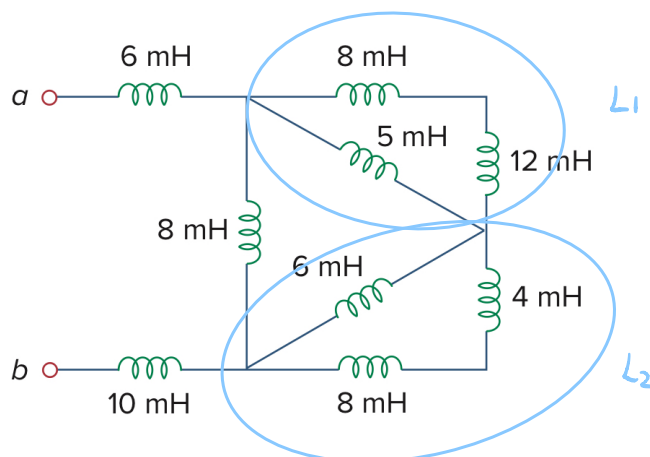
## Exercise 3.4 (20%)

Find  $L_{eq}$  at the terminals of the following circuit.


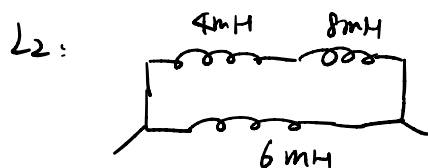
$$L_1 = \left[ \frac{(8+12) \parallel 5}{1} \right] \text{ mH} \Rightarrow L_1 = 4 \text{ mH} \quad 5'$$



$$L_2 = \left[ \frac{(4+8) \parallel 6}{1} \right] \text{ mH} = 4 \text{ mH} \quad 5'$$

$$L_{eq} = 6 \text{ mH} + \left[ \frac{(4+4) \parallel 8}{1} \right] \text{ mH} + 10 \text{ mH} \quad 5'$$

$$= (6 + 4 + 10) \text{ mH} = 20 \text{ mH} \quad 5'$$

答案对即可给满分。